

$$H(s) = \frac{V_L}{V_I} = -H \cdot \frac{\omega_0^2}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2} \quad \omega_0 = 1 \quad \rightarrow \quad \frac{V_L}{V_I} = -K \cdot \frac{1}{s^2 + s \frac{1}{Q} + 1}$$

$$\rightarrow V_L(s^2 + s \frac{1}{Q}) + V_L = -K \cdot V_I$$

$$V_L \cdot s \left(s + \frac{1}{Q} \right) = -(K V_I + V_L) \rightarrow V_L \cdot s = \underbrace{\left(-(K V_I + V_L) \right)}_{(1)} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{Q}} \quad V_B$$

$$\therefore \left[V_L = V_B \cdot \frac{1}{s} \right] (2)$$

$$\text{De (1): } V_B = -(K V_I + V_L) \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{Q}} \rightarrow V_B \cdot s + V_B \cdot \frac{1}{Q} = -(K V_I + V_L)$$

$$\rightarrow V_B \cdot s = \underbrace{\left(-(K V_I + V_L + V_B \cdot \frac{1}{Q}) \right)}_{(3)} \quad V_H \rightarrow \left[V_B = -\frac{1}{s} \cdot V_H \right] (4)$$

$$\text{de las ec. (2), (3) y (4)} \rightarrow \begin{cases} V_H = K V_I + V_L + V_B \cdot \frac{1}{Q} \\ V_B = -\frac{1}{s} \cdot V_H \\ V_L = V_B \cdot \frac{1}{s} \end{cases}$$

Esquema conceptual



Reflejado al
circuito analizado.

