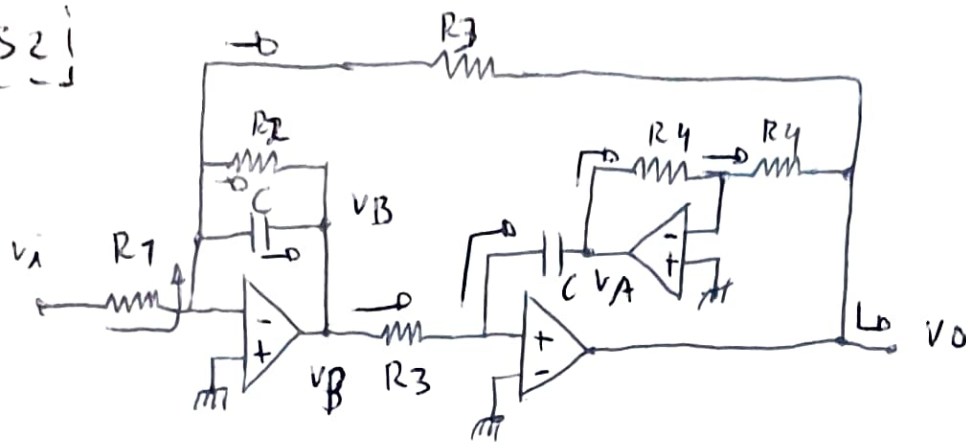


TS21



$$H(s) = \frac{V_O}{V_A} ; \quad \begin{cases} V_A = -V_O \\ V_B(s) = -sC \cdot V_A \Rightarrow V_B \cdot C3 = -V_A sC \Rightarrow V_B = V_O \frac{sC}{C3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_i G_1 = -V_B sC - V_B G_2 - V_O G_3$$

$$V_i G_1 = -V_O \left(s^2 \frac{C^2}{C3} + sC \frac{G_2}{C3} + G_3 \right) = -V_O \left(\frac{s^2 C^2 + sC G_2 + G_3^2}{G3} \right)$$

$$\Rightarrow H(s) = - \frac{G_1 \cdot G_3}{C^2} \cdot \frac{V_3}{G_3} \cdot \frac{1}{s^2 + s \frac{G_2}{C} + \frac{G_3^2}{C^2}} = - \frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{1}{(R_3 \cdot R_2 \cdot C^2)} \cdot \frac{1}{s^2 + s \frac{1}{(R_2 C)} + \frac{1}{(R_3^2 C^2)}}$$

ω_0^2 $\frac{\omega_0}{Q}$ ω_0^2

$$\begin{cases} \omega_0^2 = \frac{1}{R_3^2 C^2} ; \quad \frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{R_2 \cdot C} \\ k = \frac{R_3}{R_1} \end{cases}$$

$$\Rightarrow H(s) = -k \cdot \frac{\omega_0^2}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$