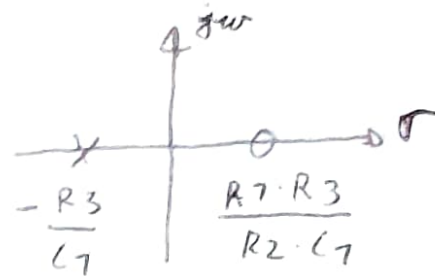


$$H(s) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{s - \frac{R_1 \cdot R_3}{R_2 \cdot C_1}}{s + \frac{R_3}{C_1}}$$

Diagrama de polos y ceros



Cálculo de módulo y fase

$$H(\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{j\omega - \frac{R_1 \cdot R_3}{R_2 \cdot C_1}}{j\omega + \frac{R_3}{C_1}}$$

$$|H(\omega)| = \left| \frac{j\omega - \frac{R_1 \cdot R_3}{R_2 \cdot C_1}}{j\omega + \frac{R_3}{C_1}} \right| = \frac{\sqrt{\omega^2 + \left(\frac{R_1 R_3}{R_2 C_1}\right)^2}}{\sqrt{\omega^2 + \left(\frac{R_3}{C_1}\right)^2}} = \sqrt{\frac{\omega^2 + \frac{R_1^2 R_3^2}{R_2^2 C_1^2}}{\omega^2 + \left(\frac{R_3}{C_1}\right)^2}}$$

$$\theta(\omega) = \angle H(\omega) = \text{arctang}\left(\frac{\text{Im}(H(\omega))}{\text{Re}(H(\omega))}\right); H(\omega) = |H(\omega)| \cdot e^{j\theta(\omega)}$$

$$\Rightarrow H(\omega) = |H(\omega)| \cdot e^{j\left(\text{arctang}\left(\frac{\omega}{\frac{R_1 R_3}{R_2 C_1}}\right)\right)}$$

$$e^{j\left(\text{arctang}\left(\frac{\omega}{\frac{R_3}{C_1}}\right)\right)}$$

$$\Rightarrow H(\omega) = |H(\omega)| \cdot e^{j\left(\text{arctang}\left(\frac{\omega R_2 C_1}{R_1 R_3}\right) - \text{arctang}\left(\frac{\omega C_1}{R_3}\right)\right)}$$

$$\therefore \theta(\omega) = \text{arctang}\left(\frac{\omega R_2 C_1}{R_1 R_3}\right) - \text{arctang}\left(\frac{\omega C_1}{R_3}\right)$$